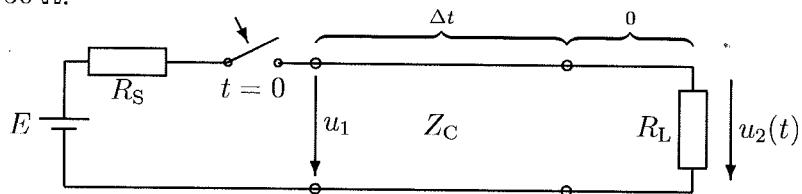


# ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen


2. välikoe 11.12.2017. Saat vastata vain neljään tehtävään!

Sallitut: Kako, [gr.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!]


- 1.** Laske jännite  $u_2(t)$  ajan  $t = 4\Delta t$  kuluttua kytkimen sulkemisesta.  $E = 9 \text{ V}$ ,  $R_S = 50 \Omega$ ,  $Z_C = 100 \Omega$ ,  $R_L = 50 \Omega$ .



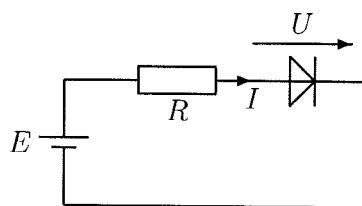
- 2.** Laske jännite  $U$  yhden millivoltin tarkkuudella.  $E = 10 \text{ V}$ ,  $R = 1 \text{k}\Omega$ ,  $I_S = 1 \text{nA}$ ,  $nU_T = 50 \text{ mV}$ .



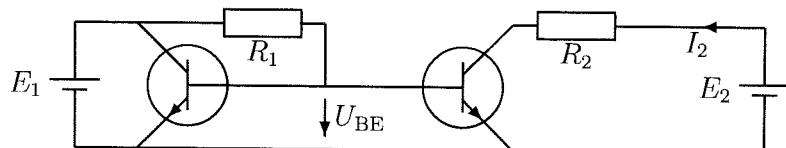
- 3.** Laske virta  $I_2$ .  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ,  $E_1 = 5,5 \text{ V}$ ,  $E_2 = 4 \text{ V}$ ,  $R_1 = 100 \text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 1 \text{k}\Omega$ ,  $\beta_1 = \beta_2 = 100$ .



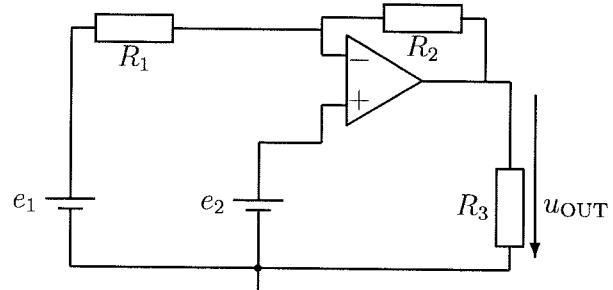- 4.** Laske lähtöjännite  $u_{OUT}$ , jos tulojännitte  $e_1 = \pm 3 \text{ V}$  ja  $e_2 = 0,5 \text{ V}$ .  $R_1 = 10 \text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 15 \text{k}\Omega$ ,  $R_3 = 22 \text{k}\Omega$ .



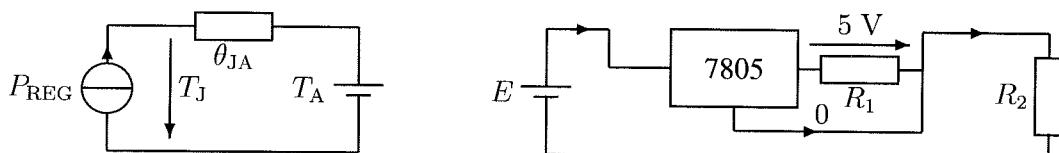- 5. Jos lasket tämän tehtävän, jätä yksi tehtävästä 1–4 pois!** Mikä on suurin sallittu jännite  $E$ , jolla regulaattorin ytinen lämpötila  $T_J$  pysyy alle 125 asteessa? Ympäristön lämpötila on  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ? Jäähydytysripaa ei ole.  $R_1 = 14 \Omega$ ,  $R_2 = 2,8 \Omega$ ,  $\theta_{JA} = 35^\circ\text{C/W}$ ,  $T_{JMAX} = 125^\circ\text{C}$ .



**Huom;** Vastaa vain neljään tehtävään! Ratkaisut tulevat Mycoon heti. Tehtäväpaperia ei tarvitse palauttaa. Anna anonymiä kurssipalautetta Oodissa! Autat kehittämään opetusta.

**Käännä!**


# ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

Tentti 11.12.2017. Saat vastata vain neljään tehtävään!


Sallitut: Kako, [gr.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!]

**Tentti: välikoetehtävät 2 ja 4 sekä lisäksi 6, 7, 8; valitse neljä edellä mainituista!**

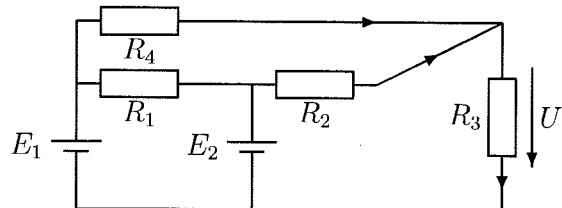- 6.** Laske jännite  $U$ .  $E_1 = 10 \text{ V}$ ,  $E_2 = 4 \text{ V}$ ,  $R_1 = 4 \Omega$ ,  $R_2 = 2 \Omega$ ,  $R_3 = 2 \Omega$ ,  $R_4 = 1 \Omega$ .



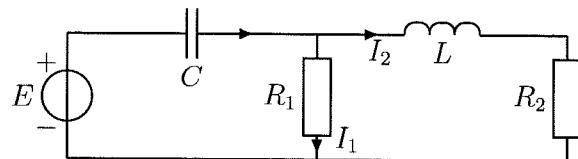- 7.** Laske virta  $I_2$ .  $E = 18 - 6j \text{ V}$ ,  $R_1 = 4 \Omega$ ,  $R_2 = 2 \Omega$ ,  $L = 0,2 \text{ H}$ ,  $C = 50 \text{ mF}$ ,  $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ .



- 8.** Laske pätöteho  $P_2$ .  $E = 40\angle0^\circ \text{ V}$ ,  $\omega = 2 \text{ rad/s}$ ,  $R = 2 \Omega$ ,  $L = 2 \text{ H}$ ,  $C = 0,1 \text{ F}$ ,  $I = 4\angle0^\circ \text{ A}$ ,  $I_C = 8j \text{ A}$ .

