

2. välikoe: Tehtävät 1–5. Saat vastata vain neljään tehtävään!

Tentti: Tehtävät 6 ja 7 sekä lisäksi kaksi tehtävistä 1–5.


2. mellanföhrör: 1–5. Du får endast besvara fyra frågor!

Tent: 6 och 7 samt två frågor från uppgifterna 1–5.


Sallitut: Kako ja laskin. Tillåtna: Kako och räknaren.

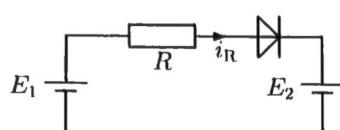1. Laske virta i_R iteroimalla. Beräkna strömmen i_R genom iterering.


$E_1 = 12 \text{ V}$, $E_2 = 3,7 \text{ V}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $I_S = 11 \text{ nA}$, $nU_T = 50 \text{ mV}$.



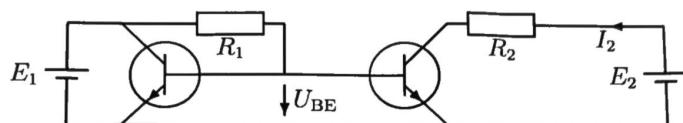2. Laske virta I_2 . Beräkna strömmen I_2 . $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$, $E_1 = 5,5 \text{ V}$, $E_2 = 4 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $\beta_1 = \beta_2 = 100$.



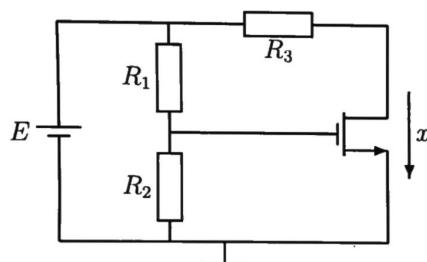
3. Laske jännite U_{DS} (triodi-alue). Beräkna spänningen U_{DS} (triode-region). $E = 10 \text{ V}$, $R_1 = 300 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 700 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $U_t = 2 \text{ V}$, $K = 0,1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$.



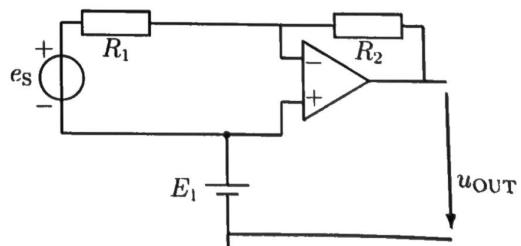4. Mitä arvoja saa u_{OUT} , kun e_S vaihtelee välillä $-10 \dots 10 \text{ mV}$?

Vilka värden får spänningen u_{OUT} , när e_S varierar mellan $-10 \dots 10 \text{ mV}$?

$E_1 = 2,5 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$.




Käännä
Vänd!

5. Jos lasket tämän tehtävän, jätä yksi vk-tehtävistä 1–4 pois.


Om du svarar påden 5. i mellanförhör, lämna en av 1–4 bort!

Mikä on suurin sallittu jännite E , jolla regulaattorin ytinen lämpötila T_J pysyy alle 125 asteessa? Ympäristön lämpötila on $T_A = 25^\circ\text{C}$? Jäähdysripaa ei ole.

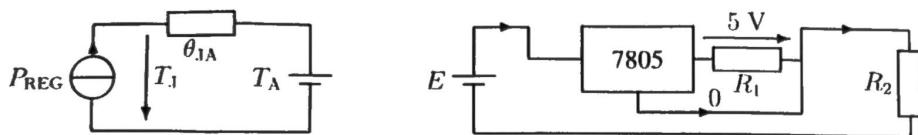Hur stor är den högsta möjliga spänningen E , när regulatorns interna temperaturen T_J måste hållas under 125 grader? Den ambienta temperaturen är $T_A = 25^\circ\text{C}$? Det finns ingen kylfläns (heat sink). $R_1 = 14 \Omega$, $R_2 = 2.8 \Omega$, $\theta_{JA} = 35^\circ\text{C/W}$, $T_{JMAX} = 125^\circ\text{C}$.



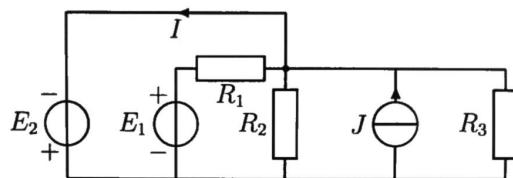6. Laske virta I . Beräkna strömmen I . $J = 2 \text{ A}$, $E_1 = 10 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 2,5 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$.



7. Laske virta I . Beräkna strömmen I . $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $C = 0,1 \text{ F}$, $\omega = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $E_1 = 40\angle 0^\circ \text{ V}$, $E_2 = (10 + j30) \text{ V}$.

