


ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIikka JA ELEKTRONIIKKA

1. välikoe 18.10 2023. Saat vastata vain neljään tehtävään!

1. mellanförhör 18.10 2023. Du får endast besvara fyra frågor!

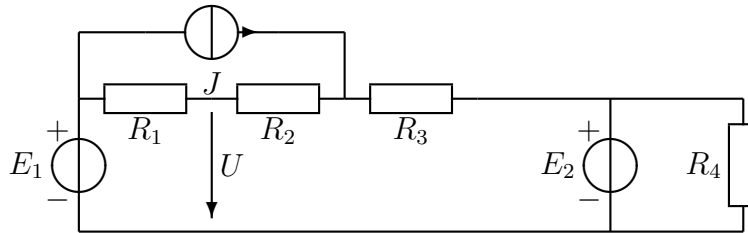
1. Laske jännite U . Beräkna spänningen U .

$R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 2 \Omega$, $J = 3 \text{ A}$, $E_1 = 6 \text{ V}$, $E_2 = 12 \text{ V}$.



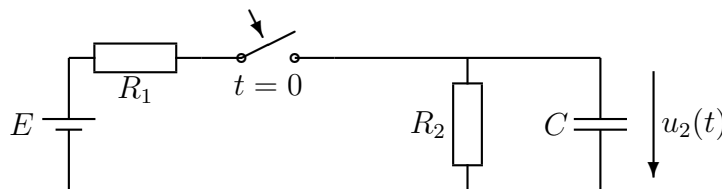
2. Kytin suljetaan hetkellä $t = 0$. Kuinka kauan kestää, että $u_2(t)$ nousee 90 prosenttiin maksimiarvostaan?

Spänningskällan kopplas vid $t = 0$. Hur lång tid tar det för $u_2(t)$ att nå 90 % av sitt maximala värde? $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $C = 0,22 \text{ F}$, $U_{C0} = 0 \text{ V}$.



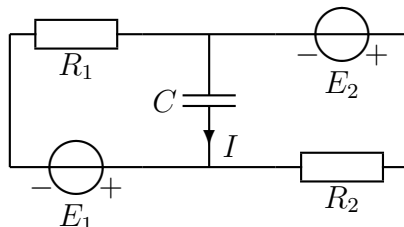
3. Laske virta I . Beräkna strömmen I .

$R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $C = 0,05 \text{ F}$, $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $E_1 = 3\angle 0^\circ \text{ V}$, $E_2 = 4 \text{ j V}$.



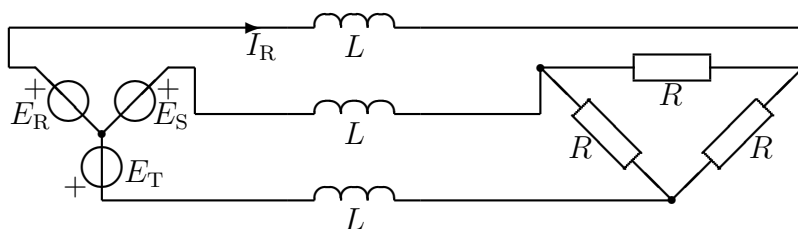
4. Laske virta I_R . Beräkna strömmen I_R .

$E_R = 230\angle 0^\circ \text{ V}$, $R = 120 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $\omega \approx 300 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.




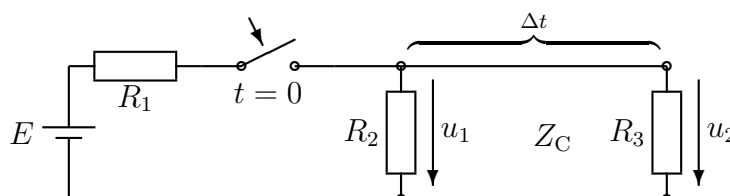5. Jos lasket tämän, jätä yksi tehtävistä 1–4 pois. Om du svarar på den 5., lämna en av 1–4 bort! Laske jännite $u_2(t_1)$. Beräkna spänningen $u_2(t_1)$. $\rho_1 = \frac{R_{12} - Z_C}{R_{12} + Z_C}$, $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $Z_C = 50 \Omega$, $E = 10 \text{ V}$, $t_1 = 4\Delta t$.



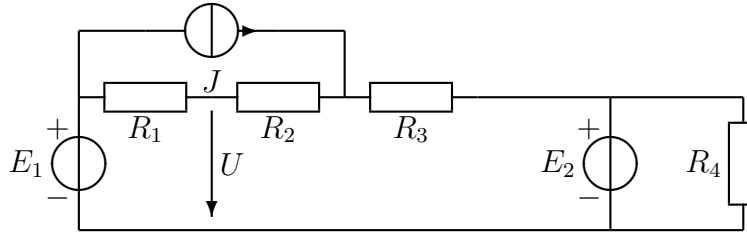1. Laske jännite U . $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 2 \Omega$, $J = 3 \text{ A}$, $E_1 = 6 \text{ V}$, $E_2 = 12 \text{ V}$.



$$-E_1 + R_1 I + U = 0 \Rightarrow I = \frac{E_1 - U}{R_1} \quad (1)$$


$$-U + R_2 I + R_3(I + J) + E_2 = 0 \Rightarrow -U + (R_2 + R_3)I + R_3 J + E_2 = 0 \quad (2)$$

$$-U + (R_2 + R_3) \frac{E_1 - U}{R_1} + R_3 J + E_2 = 0 \quad (3)$$

$$-U + (R_2 + R_3) \frac{-U}{R_1} + (R_2 + R_3) \frac{E_1}{R_1} + R_3 J + E_2 = 0 \quad (4)$$

$$U = \frac{\frac{R_2 + R_3}{R_1} E_1 + R_3 J + E_2}{1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}} = 12 \text{ V} \quad (5)$$

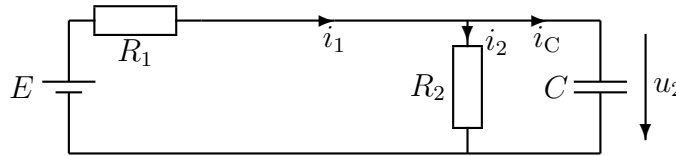2. Kytkin suljetaan hetkellä $t = 0$. Kuinka kauan kestää, että $u_2(t)$ nousee 90 prosenttiin maksimiarvostaan? $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $C = 0,22 \text{ F}$, $U_{C0} = 0 \text{ V}$.



$$-E + R_1 \left(\underbrace{i_2}_{\frac{u_2}{R_2}} + \underbrace{i_C}_{C \frac{du_2}{dt}} \right) + u_2 = 0 \quad (6)$$

$$\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \underbrace{u_2}_{B + Ae^{-t/\tau}} + R_1 C \underbrace{\frac{du_2}{dt}}_{0 - \frac{A}{\tau} e^{-t/\tau}} = E \quad (7)$$

$$\underbrace{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) B}_{\text{munat}} + \underbrace{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) A e^{-t/\tau}}_{\text{jauhhot}} = \underbrace{E}_{\text{munat}} + \underbrace{R_1 C \frac{A}{\tau} e^{-t/\tau}}_{\text{jauhhot}} \quad (8)$$

$$\text{mnt : } B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = \frac{2}{3} E \quad \text{jht : } \tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = 0,44 \text{ s} \quad (9)$$

$$U_{C0} = u_2(0) = B + Ae^{-0/\tau} = B + A \Rightarrow A = -B = -\frac{2}{3} E \quad (10)$$

$$u_2 = B + Ae^{-t/\tau} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad (11)$$

$$u_{2\text{MAX}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E (1 - 0) \quad (12)$$

$$1 - e^{-t/\tau} = 0,9 \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0,1 \quad (13)$$


Tämän voi ratkaista kokeilemalla:

$$e^{-0,9/0,44} = 0,129 \quad (14)$$

$$e^{-1,0/0,44} = 0,103 \Rightarrow t \approx 1,0 \text{ s} \quad (15)$$

$$e^{-1,1/0,44} = 0,082 \quad (16)$$

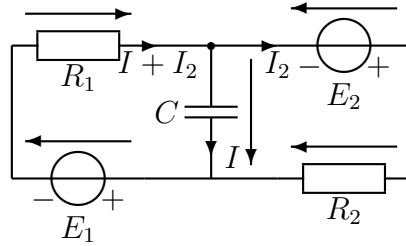3. Laske virta I . $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $C = 0,05 \text{ F}$, $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $E_1 = 3 \angle 0^\circ \text{ V}$, $E_2 = 4 \text{ j V}$.



$$+E_1 + R_1(I + I_2) + \frac{1}{j\omega C} I = 0 \quad (17)$$

$$-\frac{1}{j\omega C} I - E_2 + R_2 I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{E_2 + \frac{1}{j\omega C} I}{R_2} \quad (18)$$


$$E_1 + \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C} \right) I + R_1 \frac{E_2 + \frac{1}{j\omega C} I}{R_2} = 0 \quad (19)$$

$$I = \frac{-E_1 - \frac{R_1}{R_2} E_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C} + \frac{R_1}{R_2} \frac{1}{j\omega C}} = -j\omega C \frac{E_1 + \frac{R_1}{R_2} E_2}{j\omega C R_1 + 1 + \frac{R_1}{R_2}} \quad (20)$$

$$= -j0,5 \frac{3 + 4\text{j}}{\text{j} + 1 + 1} = \frac{4 - 3\text{j}}{4 + 2\text{j}} = \frac{\sqrt{25} \angle -36,9^\circ}{\sqrt{20} \angle 26,6^\circ} = 1,12 \angle -63,4^\circ \text{ A} \quad (21)$$

$$(I = 0,5 - \text{j}) \quad (22)$$

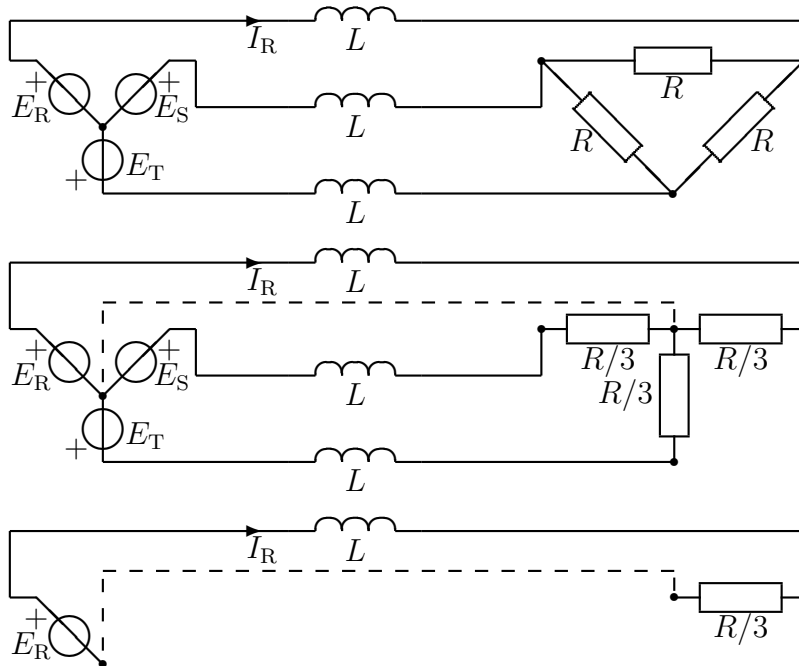4. Laske I_R . $E_R = 230 \angle 0^\circ \text{ V}$, $R = 120 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $\omega \approx 300 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.




$$-E_R + j\omega L I_R + \frac{R}{3} I_R = 0 \quad (23)$$

$$I_R = \frac{E_R}{\frac{R}{3} + j\omega L} = \frac{230}{40 + \text{j}30} = \frac{23}{4 + \text{j}3} = 4,6 \angle -36,87^\circ \text{ A} \quad (24)$$

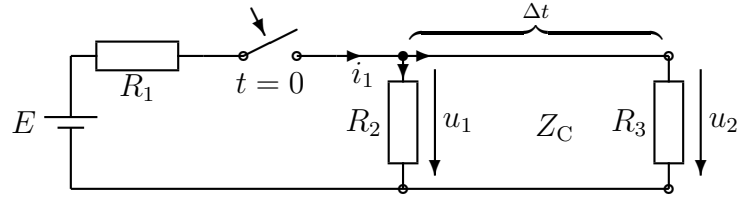5. Laske jännite $u_2(t_1)$. $\rho_1 = \frac{R_{12} - Z_C}{R_{12} + Z_C}$, $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $Z_C = 50 \Omega$, $E = 10 \text{ V}$, $t_1 = 4\Delta t$.



$$-E + R_1 i_1 + u_1(0) = 0 \Rightarrow -E + R_1 \left(\frac{u_1(0)}{R_2} + \frac{u_1(0)}{Z_C} \right) + u_1(0) = 0 \quad (25)$$

$$\Rightarrow u_1(0) = \frac{E}{\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{Z_C} + 1} = \frac{E}{4} \quad (26)$$

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 50 \Omega \quad (27)$$

$$\rho_1 = \frac{R_{12} - Z_C}{R_{12} + Z_C} = 0 \quad (28)$$

$$\rho_2 = \frac{R_3 - Z_C}{R_3 + Z_C} = \frac{1}{3} \quad (29)$$

$$\tau_2 = 1 + \rho_2 = \frac{4}{3} \quad (30)$$

$$u_2(t \geq \Delta t) = \tau_2 u_1(0) = \frac{E}{3} = 3,33 \text{ V} \quad (31)$$

2,5 V korkea aalto heijastuu johdon loppupäästä hetkellä Δt ja saavuttaa johdon alkupään hetkellä $2\Delta t$. Siellä ei enää tapahdu uutta heijastusta, joten lopputila on saavutettu; lopputilanne olisi voitu laskea suoraan vastuksista jättämällä siirtojohto pois välistä.